LP3667B 5W 极简高性能 PSR --满足全球认证要求(全新升级)

发表时间: 2019-09-17 00:00:00


作者: Ki

来源: 芯茂微电子

浏览: 37

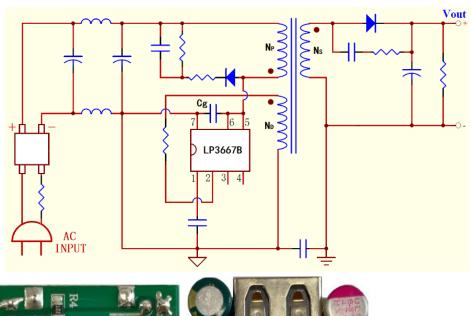●外围元器件极简:比业界现有方案节省 6-7 颗外围器件,方案成本低,备料、生产简单,大大提高生产直通率。 ●系统安全性和可靠性:芯片耐压≥850V,变压器漏感小、具有 Vce 尖峰小的优势,省 RCD 吸收电路安全可靠。 ●ESD 能力超强:芯片管脚人体放电模式(HBM)≥4KV,生产、存储、使用时更加安全可靠。









LP3667B5V1A 过认证电路

图

LP3667B 5V1A 过认证实物图

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

Add: Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Blvd.,


Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 0755-82591330 E-mail: webmaster@LCS-cert.com

Fax: 0755-82591332 Http: www.LCS-cert.com



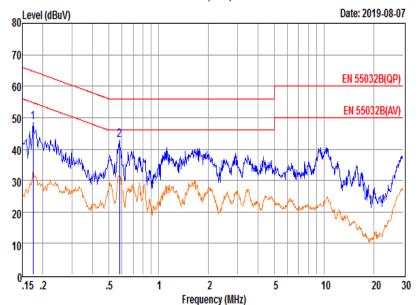Data: 3626 File: E:\2019 Test Data\XMW.EM6 (3643)




Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.

Add: Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Blvd., Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 0755-82591330 E-mail: webmaster@LCS-cert.com

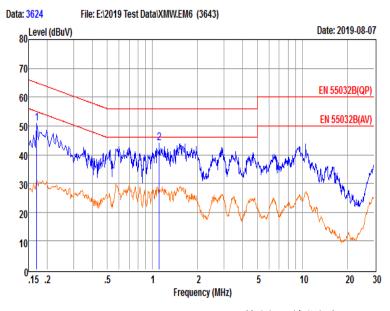Fax: 0755-82591332 Http: www.LCS-cert.com





INPUT 230Vac 传导 L 线测试

INPUT 230Vac 传导 N 线测试图

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.


Add: Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Blvd.,

Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China 0755-82591330 E-mail: webmaster@LCS-cert.com Tel: 0755-82591330

Fax: 0755-82591332 Http: www.LCS-cert.com



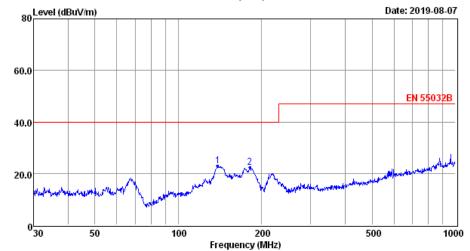Data: 2288 File: E:\2019 Test Data\xmw.EM6 (2331)




Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. Add: Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Blvd.,

Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China Tel: 0755-82591330 E-mail: webmaster@LCS-cert.com

Fax: 0755-82591332 Http: www.LCS-cert.com



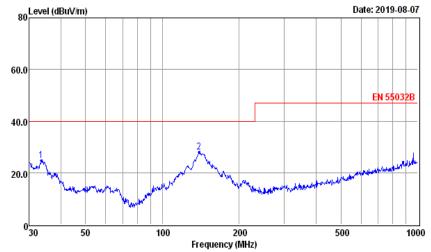Data: 2287 File: E:\2019 Test Data\xmw.EM6 (2331)



INPUT 230Vac

辐射水平测试

INPUT 230Vac 辐射垂直测试图

图


★LP3667B 过认证方案成本及性能优势:

- 1、极简外围,比现有常规方案,节省6-7颗外围器件,系统成本低,备料及生产简单,提高生产效率;
- 2、EMI/EMC 特性好、余量足,即使无 Y 电容,也能轻松满足全球认证要求;
- 3、耐压≥850V,独有的晶体管防二次击穿电路,极高的安全性及可靠性;
- 4、高精度的恒流恒压特性,带输出线损补偿,保护功能完善,具有过温、过压、过流、短路等保护;
- 5、专利的供电及自适应智能驱动技术,满足六级能效要求且余量足、极低的 温升
- 6、独有的工艺制程,芯片管脚人体放电模式(HBM) ≥4KV,生产、存储、使用时更加安全可靠。

★LP3667B 过认证方案应用注意事项:

- 1、Vcc 电容用贴片电容(1uF、耐压≥10V),或者高频低阻电容(4.7uF、耐压≥10V),不能用普通铝电解:
- 2、大电流回路尽量短,亦即高压输入电容负极与芯片 7 脚、Vcc 电容正负极与芯片 1/7 脚铜箔走线短:
- 3、无 Y 电容应用时,次级肖特基须并联 RC 吸收电路及增加 Cg(10PF/1KV)电容。

5W 非标 PCBA 成本<0.80

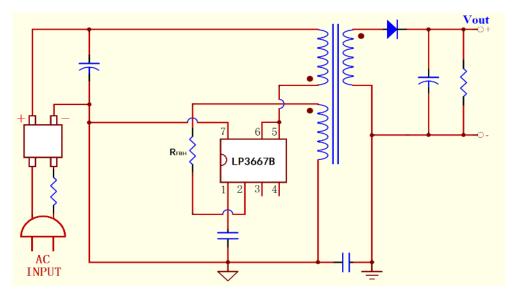




★LP3667B (5V1A) 方案成本及性能优势优势:

- <mark>外围元器件极简:</mark> 比业界现有方案节省 6-8 颗外围器件,方案成本低,备料、生产简单,大大提高生产直通率。
- <mark>系统安全性和可靠性:</mark> 芯片耐压 ≥ 850V,变压器辅助绕组放在变压器最外层,漏感小,省 RCD 吸收电路安全可靠。
- ESD 能力超强: 芯片管脚人体放电模式(HBM)≥4KV, 生产、存储、使用时更加安全可靠。

★BOM:

序号	材料名称	型号规格	编号	用量	序号	材料名称	型号规格	编号	用量
1	贴片电阻	44.2K/ 0603 1%	R1	1	8	电解电容	4.7uF 400V 8*12mm	EC1	1
2	贴片电阻	1.2K/ 0805 5%	R2	1	9	电解电容	470UF 6.3V 6.3*11mm	EC3	1
3	贴片电容	1uF/10V 0805	C2	1	10	瓷片电容	102/1KV	CY1	1
4	贴片整流桥	MB10F	DB1	1	11	变压器	EE12.7 立式5+5	T1	1
5	贴片二极管	SS24	D1	1	12	USB	USB短体直口	USB1	1
6	集成贴片IC	LP3667B/SOP7	U1	1	13	五金弹片	五金弹片	L,N	2
7	绕线电阻	10R 1/2W	FR1	1	14	PCB	26.4mm*35.4mm		1
合计									15

★变压器资料:

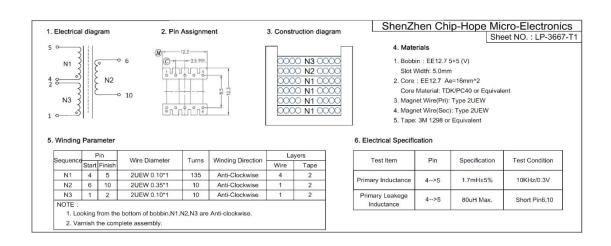

★应用注意事项:


- 变压器匝比可取 **12-15**,确保感量及磁芯在产品老化、正常工作时,不会进入饱和状态;
- 省 RCD 吸收,变压器辅助绕组必须绕在最外层,并确保变压器绕制工艺 使系统 Vce 尖峰 ≤830V
- 可通过变压器匝比调节系统输出 OCP 大小,匝比越大 OCP 越大,匝比越小 OCP 越小。在感量 1.7mH 情况下,匝比 135:9 时 OCP 为 1.25A 左

右,匝比 135:10 时 OCP 为 1.15A 左右,匝比 135:11 时 OCP 为 1.05A 左右。

● Vcc 电容选用贴片电容(1uF、耐压≥10V),或者高频低阻电容(4.7uF、耐压≥10V),不能用普通铝电解;

替换竞品 5W 非标应用


★替换竞品应用:

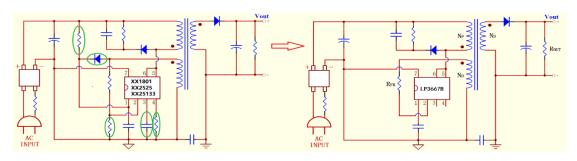


竞品电路

冬

LP3667B 电路图

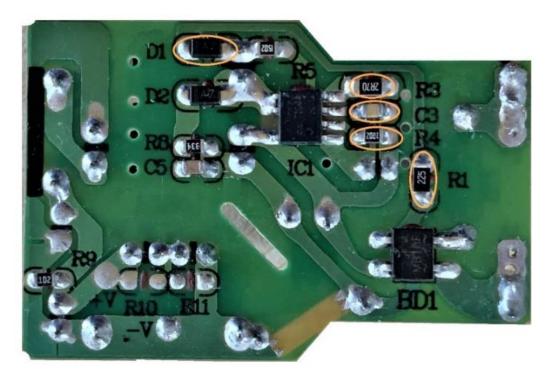

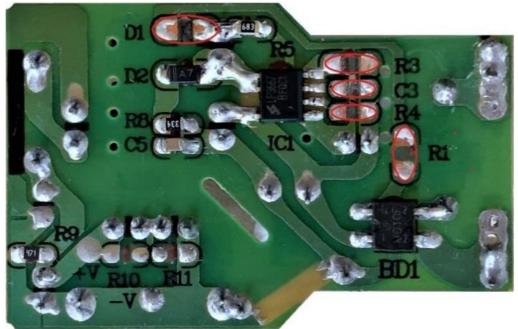

竞品改动前 PCB 实物

图 改为 LP3667B

后 PCB 实物图

- 原 PCB 板不做改动:
- 原变压器不做改动:
- 直接拿掉原板上的 5 个器件(见上图圆框内)即可;
- LP3667B 耐压 ≥850V,如果将原变压器改为芯茂微推荐参数及工艺,原板上 RCD 电路还可省略;
- Vcc 电容须用 1uF 贴片电容,或 4.7uF 高频低阻电解电容。
- 替换竞品双绕组应用时,上偏电阻是 2 颗 1206 电阻串联的才能直接替换,否则必须更改 LAYOUT。

★FB 上偏电阻阻值按如下公式计算:

$$R_{FB} = \left[(V_{OUT} + 0.5) \times \frac{N_D}{N_S} - 1.2 \right] \times 10 \ (K\Omega)$$

说明:

1、 VOUT: 设计空载输出电压,单位 V;

2、ND: 原变压器辅组绕组匝数; 3、NS: 原变压器次级绕组匝数;

深圳市芯茂微电子有限公司

深圳市罗湖区清水河街道清水河一路 116 号深业进元大厦塔楼 1座 15层

联系人: 李明辉

电话: 13927437847

邮箱: limh@lpme.com